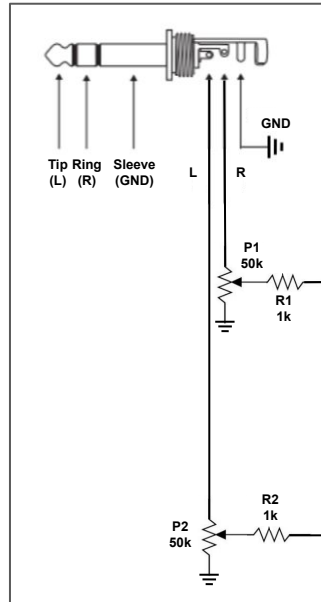


## Diagrama para un amplificador de audio estéreo con vúmetro



Matías Cedeño León

Gabriel O. González Rodríguez



Entrada de audio +  
Control de volumen

### Amplificador + Altavoces

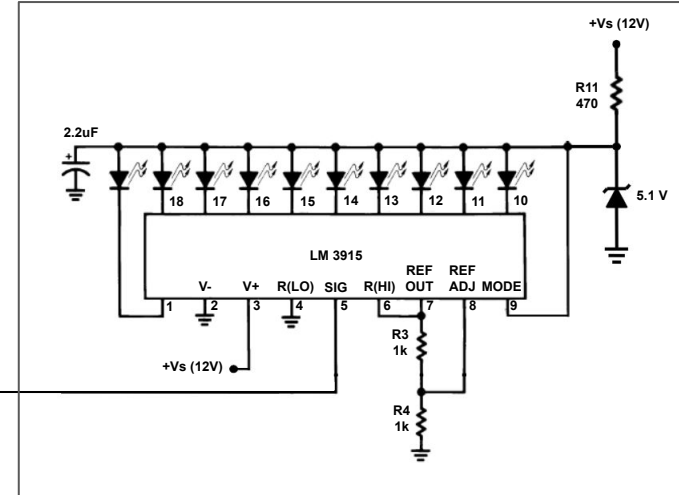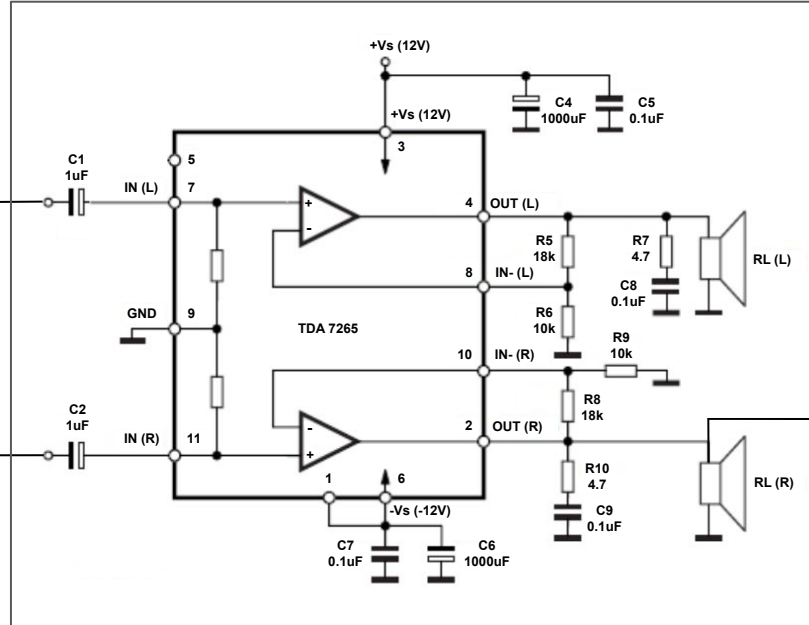

Vúmetro

Imágenes recuperadas de:

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25084/STMICROELECTRONICS/TDA7265.html>

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/558236/TL/LM3915.html>

<https://music.stackexchange.com/questions/101679/how-to-connect-wireless-mic-trs-output-to-mixer-1-4-inch-input>